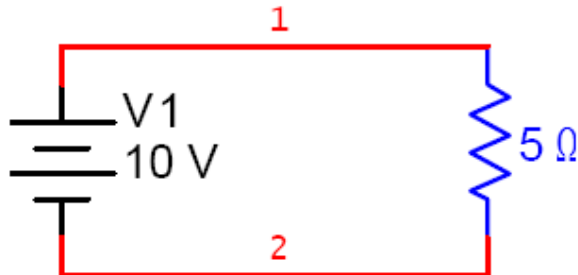





Nombre de los alumnos: _____

1. De acuerdo al circuito, ¿cuánta intensidad de corriente produciría un voltaje aplicado de 10 volts a través de una resistencia de 5 ohms?



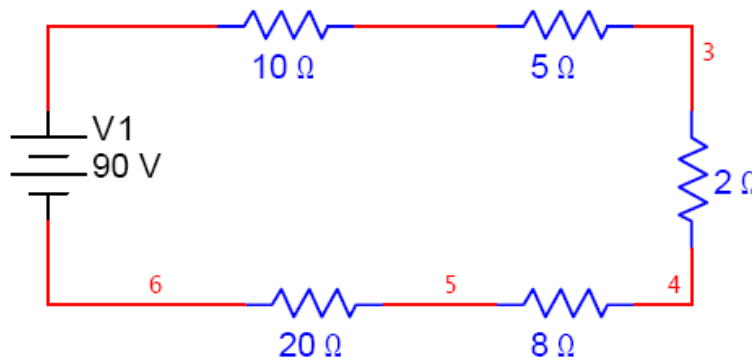2. Calcular la intensidad de la corriente total que circula en el siguiente circuito con cargas en serie y las caídas de voltaje en cada resistencia, considerando que la fuente es de 90 volts.



3. Encontrar la corriente que circula por cada resistencia y la corriente total del circuito en paralelo mostrado, suponiendo que se tiene una fuente de 12V.

